

PRIMEROS PASOS CON ARDUINO

UNIVERSIDAD FILADELFIA DE MÉXICO

¿QUÉ ES VOLTAJE?

También llamada diferencia de potencial El voltaje mide la energía que obtendrá una carga si se mueve entre dos puntos

La unidad del voltaje es el voltio (V)

¿QUÉ ES LA INTENSIDAD DE CORRIENTE?



La corriente eléctrica es la circulación de cargas eléctricas en un circuito eléctrico.



La intensidad de corriente eléctrica(I) es la cantidad de electricidad o carga eléctrica(Q) que circula por un circuito en la unidad de tiempo(t).




Para denominar la Intensidad se utiliza la letra I y su unidad es el **Amperio**(A).

CORRIENTE CONTINUA

- El flujo de la corriente eléctrica se da en **un solo sentido**.
- Desde un polo a otro.
- Generalmente se designa con las siglas DC, del inglés Direct Current.

CORRIENTE ALTERNA

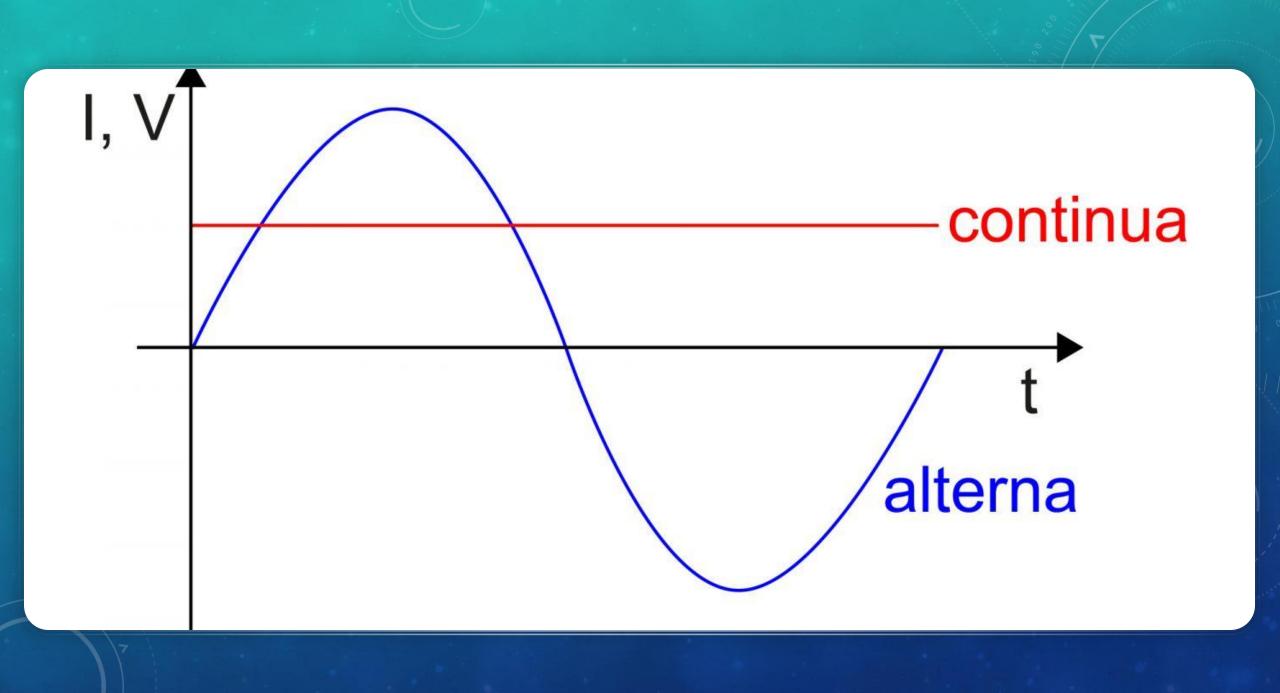- El flujo eléctrico se da en dos sentidos, alternando uno y otro.
- Se suele designar con las siglas AC, del inglés Alternating Current.




¿QUÉ ES LA RESISTENCIA?


La **resistencia** es una medida de la oposición al flujo de corriente en un circuito eléctrico.

La resistencia se mide en ohmios, que se simbolizan con la letra griega omega (Ω) .

Materiales conductores y aislantes



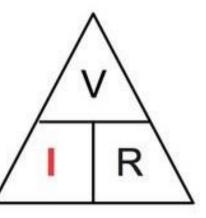

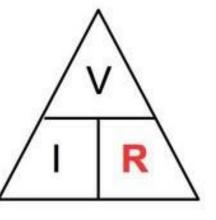

Voltaje (voltios)

$$\frac{V}{R}$$


Corriente (amperios)

$$R = \frac{V}{I}$$

Resistencia (ohmios)

LEY DE OHM

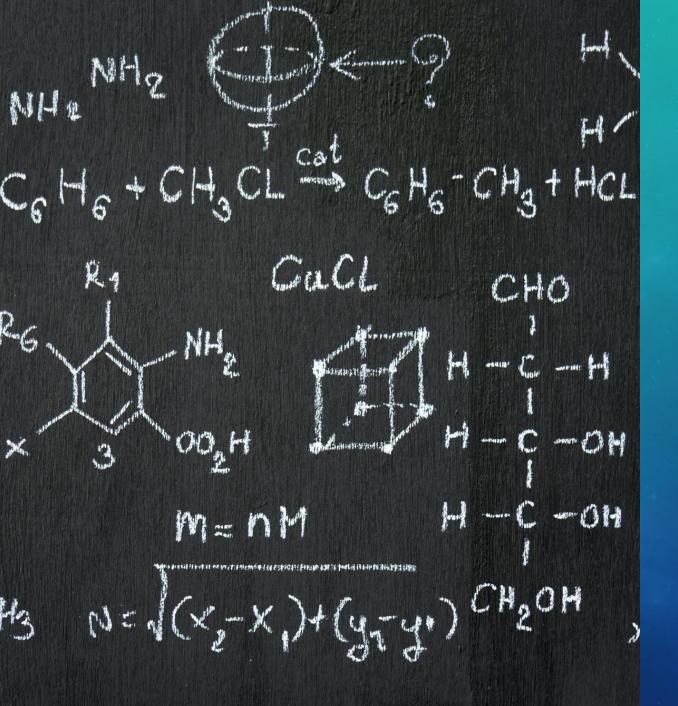 La ley de Ohm se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico.



SEÑALES ANALÓGICAS

 Señales naturales, es decir no son creadas por el hombre, y generalmente representan la medida de una variable física






SEÑALES DIGITALES

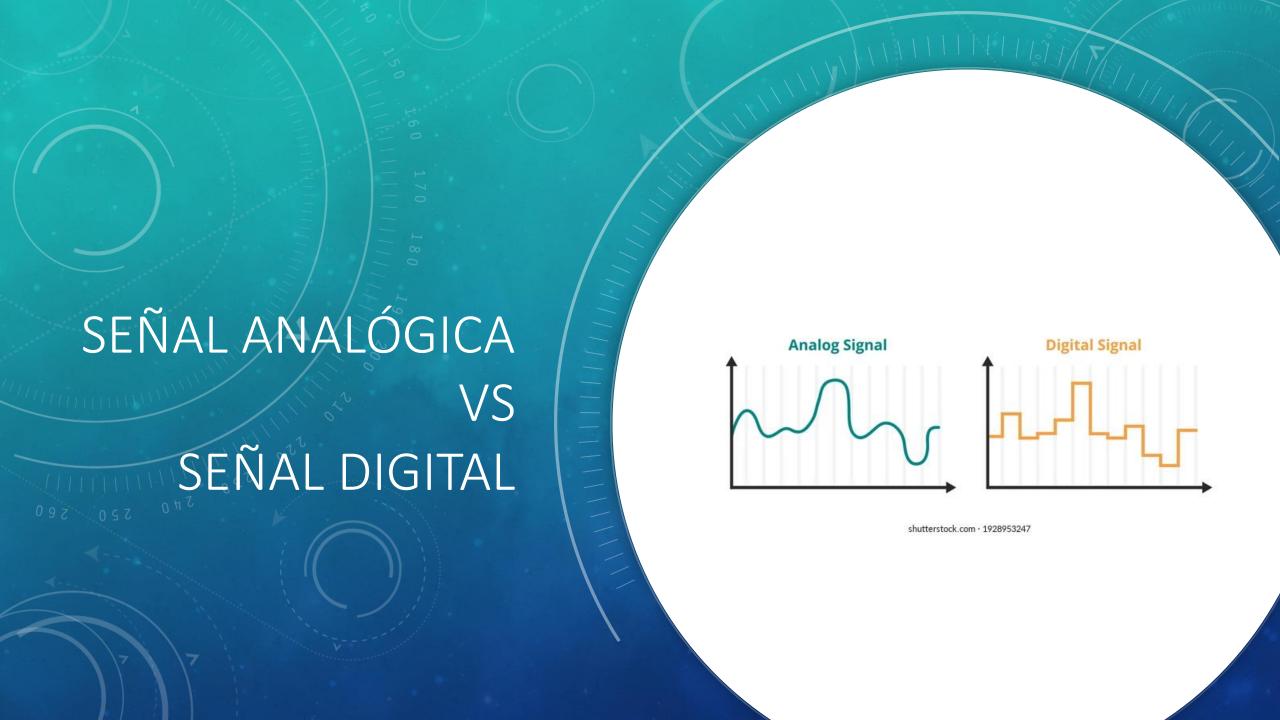• Las señales digitales son señales discretas que normalmente tienen finito número de valores y en sistemas binarios específicamente dos valores: alto y bajo (1 y 0)





FRECUENCIA





NÚMERO DE VECES QUE LA SEÑAL SE REPITE EN UN SEGUNDO SE MIDE EN HERCIOS (HZ)


PERIODO





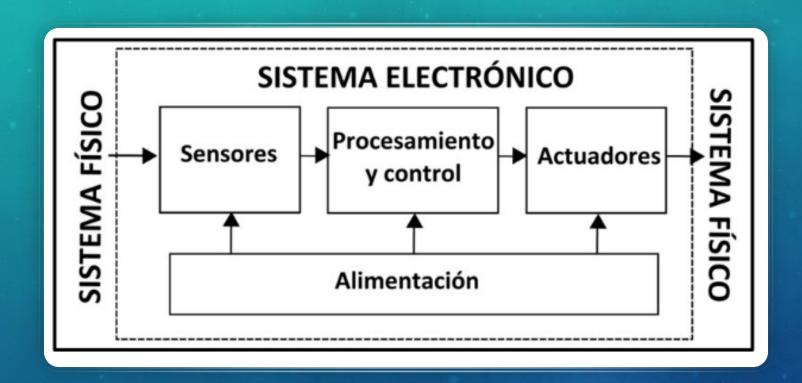TIEMPO QUE DURA UN CICLO COMPLETO DE LA SEÑAL, ANTES DE REPETIRSE OTRA VEZ ES EL INVERSO DE LA FRECUENCIA (T = 1/F) Y SE MIDE EN SEGUNDOS





- Los sensores obtienen información del mundo físico externo y la transforman en una señal eléctrica que puede ser manipulada por la circuitería interna de control.
- Los actuadores transforman la señal eléctrica acabada de procesar por la circuitería interna en energía que actúa directamente sobre el mundo físico externo.

SENSORES









Temperatura

Humedad

Movimiento

Sonido

ACTUADORES








Motor

Foco

Bocina

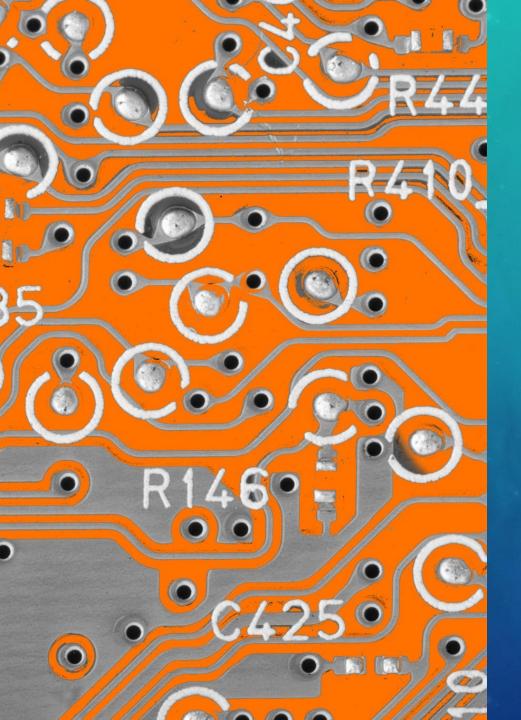

MICROCONTROLADOR

- Un controlador o microcontrolador es un sistema encargado de controlar el funcionamiento de un dispositivo.
- Actualmente se implementan utilizando un único circuito integrado, y por este motivo se denominan microcontroladores en lugar de simplemente controladores.



EJEMPLO

 Dispositivo que mide el nivel de agua en un tinaco y de acuerdo al nivel, encienden unos LED's



EJEMPLO

 Dispositivo que mide la glucosa en un paciente y de acuerdo a los niveles de la misma, libere una dosis de insulina

MICROCONTROLADORES



Un microcontrolador se considera una computadora dedicada.



Dentro de la memoria se almacena un solo programa que controla un dispositivo.



Un microcontrolador normalmente es un circuito integrado de dimensiones reducidas que se puede montar en el mismo dispositivo que ha de controlar (microcontrolador incrustado).








Arduino es una plataforma de desarrollo basa en una placa electrónica de código abierto




Incorpora un microcontrolador programable y una serie de perifericos que permiten la conexión con diferentes sensores y actuadores



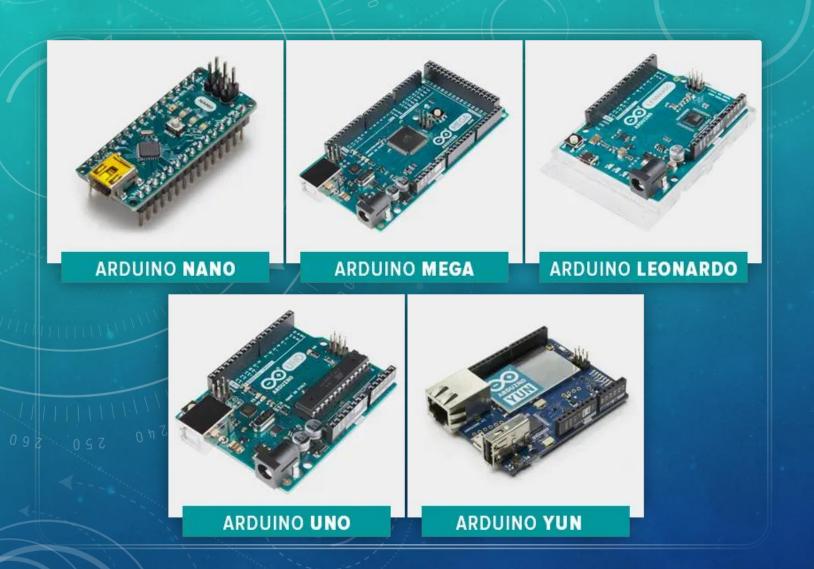Arduino ofrece la plataforma Arduino IDE (Entorno de Desarrollo Integrado), que es un entorno de programación con el que cualquiera puede crear aplicaciones para las placas Arduino



MODELOS DE ARDUINO

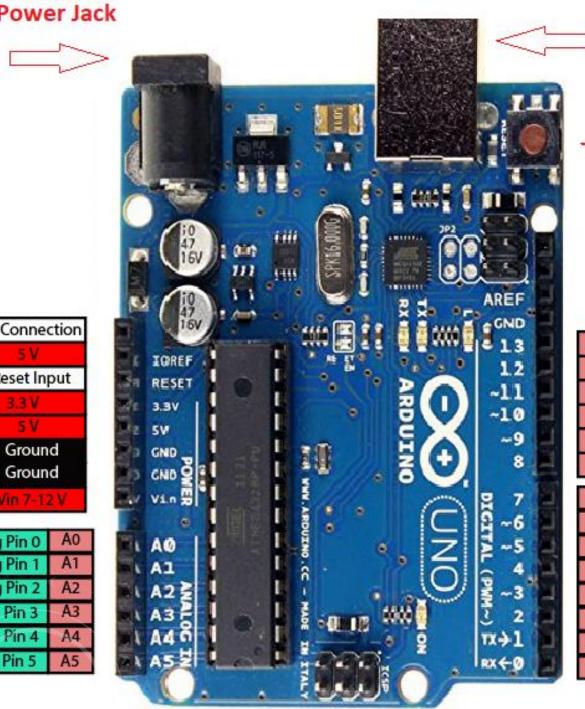

Connection

eset Input

Ground Ground


Pin 0 Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5

USB Port

Reset But

	l and the same of	
	I2C/SCL	Serial
	I2C/SDA	Serial
	Analog Refe	rence Vo
	Ground	
13	Digital Pin13	SPI/SC
12	Digital Pin12	SPI/MI
11	Digital Pin11	SPI/M0
10	Digital Pin10	SPI/SS
9	Digital Pin9	
8	Digital Pin8	
7	Digital Pin7	
6	Digital Pin6	PWN
5	Digital Pin5	PWN
4	Digital Pin4	
3	Digital Pin3	Ext Int
2	Digital Pin2	Ext Int
1	Digital Pin1	Serial Po
0	Digital Pin0	Serial Po

ARQUITECTURA DE ARDUINO

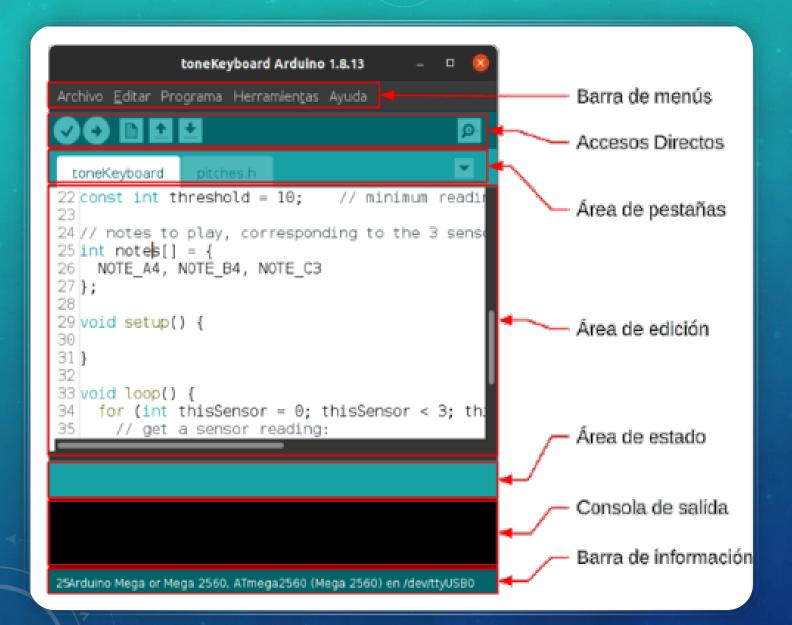

IDE ARDUINO

SHIELDS

Además de las placas Arduino propiamente dichas, también existen los llamados "shields"



Un "shield" (en inglés significa "escudo") no es más que una placa de circuito impreso que se coloca en la parte superior de una placa Arduino



Se conecta a ella mediante el acoplamiento de sus pines sin necesidad de ningún cable

SHIELDS



ETHERNET SHIELD



WIRELESS SHIELD



WIFI SHIELD




MOTOR SHIELD



ETHERNET



WIRELESS SHIELD

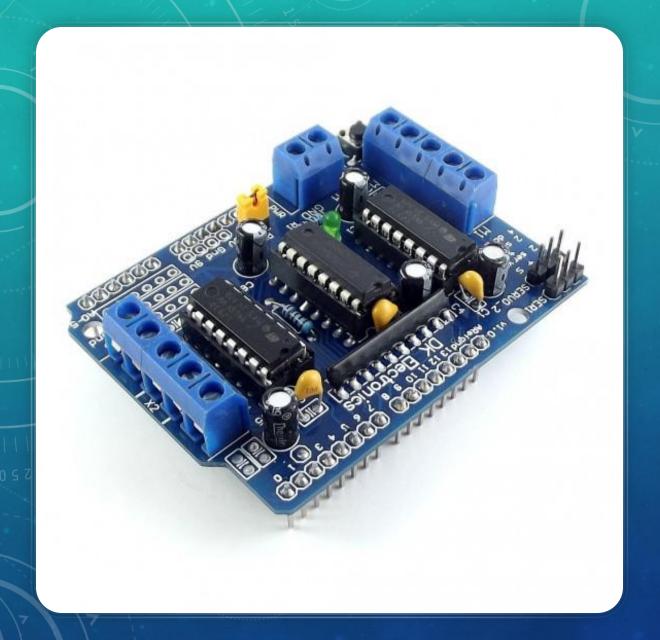


MOTOR SHIELD



LCD DISPLAY SHIELD



GMS SHIELD

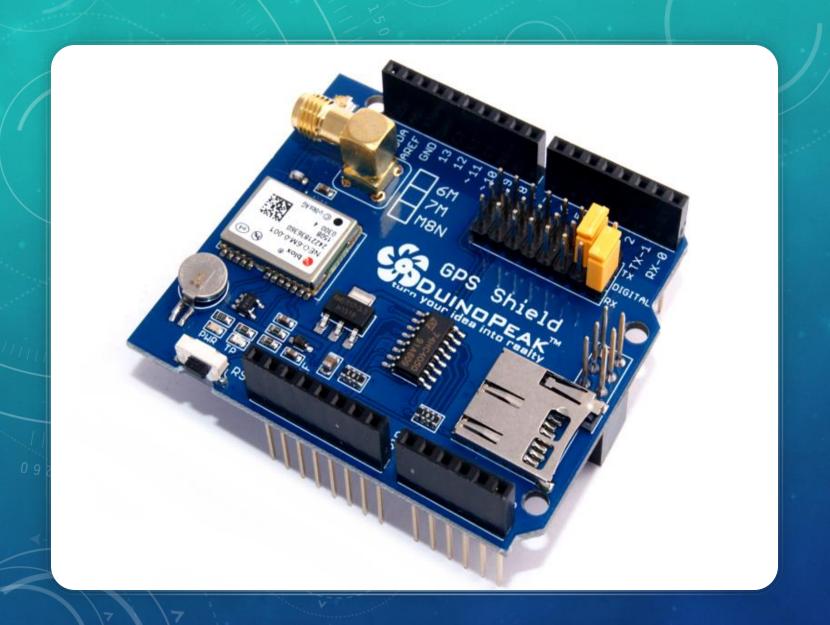


GPS SHIELD



JOYSTICK SHIELD



MICROSD SHIELD

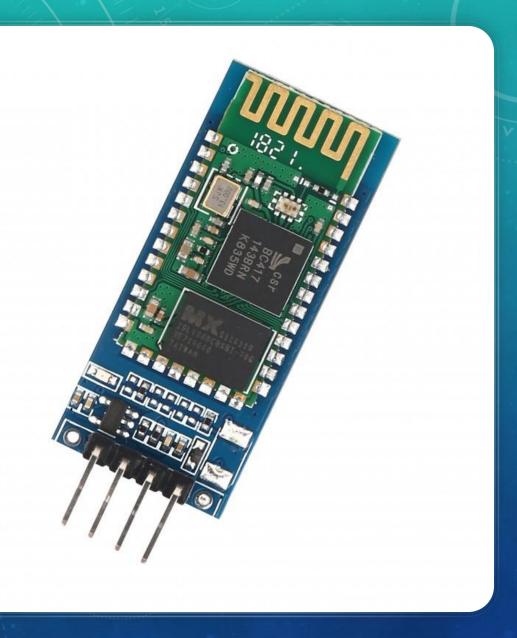

BLUETOOTH SHIELD








Variables globales



Void setup () {} -> Se ejecutan 1 vez, cuando enciende el Arduino



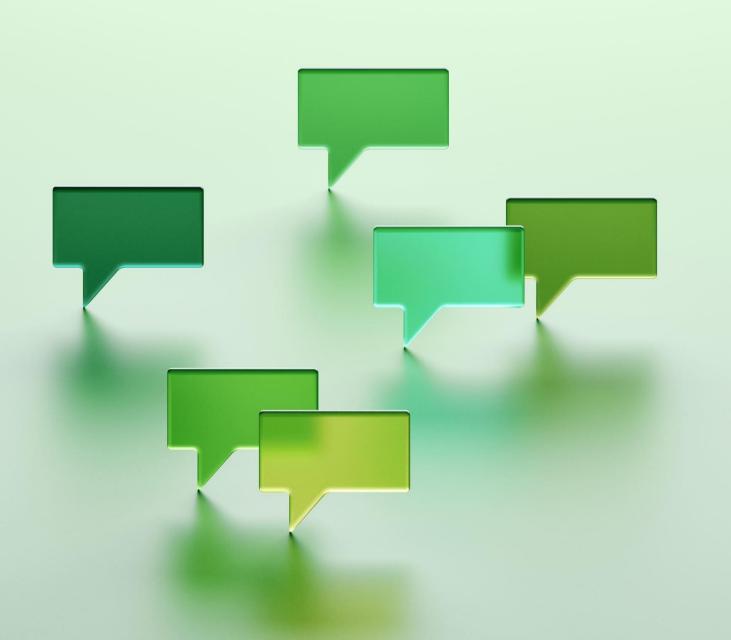Void loop () { } -> Se
ejecutan infinitas veces



COMENTARIOS

- // -> Una línea
- /* ... */ -> Un bloque

¿QUÉ TIPO DE VARIABLES PUEDE MANEJAR ARDUINO?

Boolean (True o False)

Char (Cadena de caracteres)

Int (Variable de tipo entero)

Float (Variable númerica de un número decimal)

Double (Variable númerica decimal similar a float)


Byte (Formado de 8 bits)

Word (Formado de 4 bytes)

Arrays (Arreglos)



OPERADORES MATEMÁTICOS

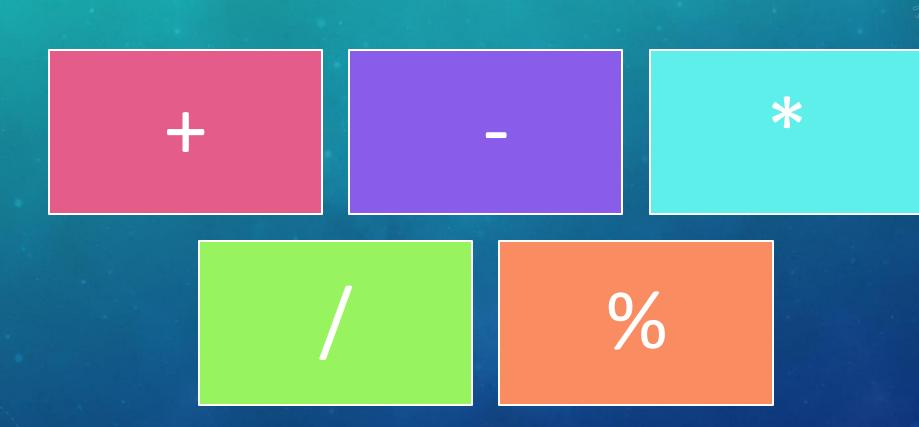






```
Millis ()
Micros ()
Delay()
DelayMicroseconds ()
```




BLOQUES IF Y ELSE

- if (condición) {
- //Instrucciones –una o más– que se ejecutan si la condición es cierta
- -"true",1-
- } else {
- //Instrucciones –una o más– que se ejecutan si la condición es falsa
- –"false",0–
- }

OPERADORES COMPARATIVOS

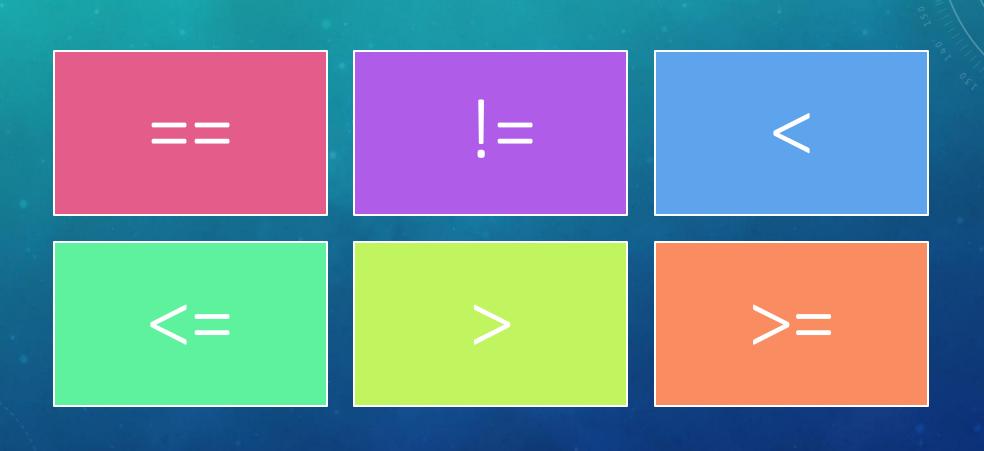



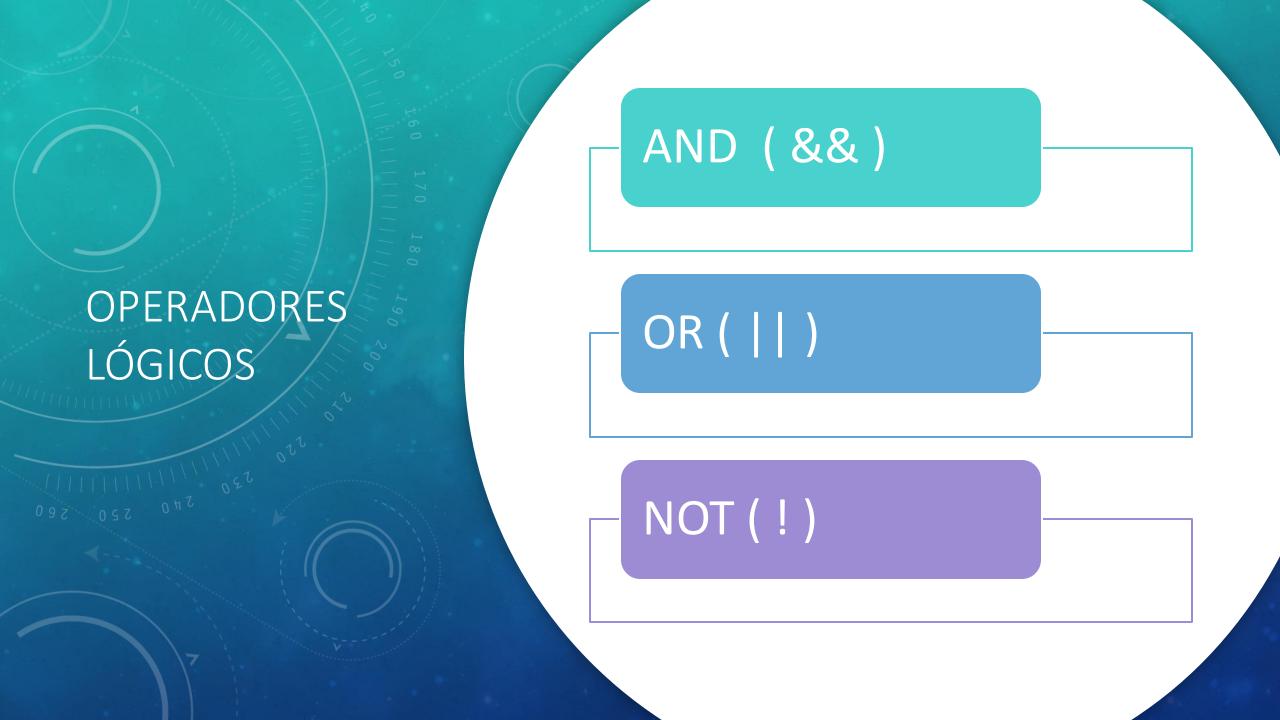



BLOQUE SWITCH

- switch (expresión) {
- case valor1:
- //Instrucciones que se ejecutarán cuando "expresión" sea igual a "valor1"
- break;
- case valor2:
- //Instrucciones que se ejecutarán cuando "expresión" sea igual a "valor2"
- break;
- /*Puede haber los "case" que se deseen,
- y al final una sección "default" (opcional)*/
- default:
- //Instrucciones que se ejecutan si no se ha ejecutado ningún "case" anterior
- }







Digitales


Analógicas

DIGITALES

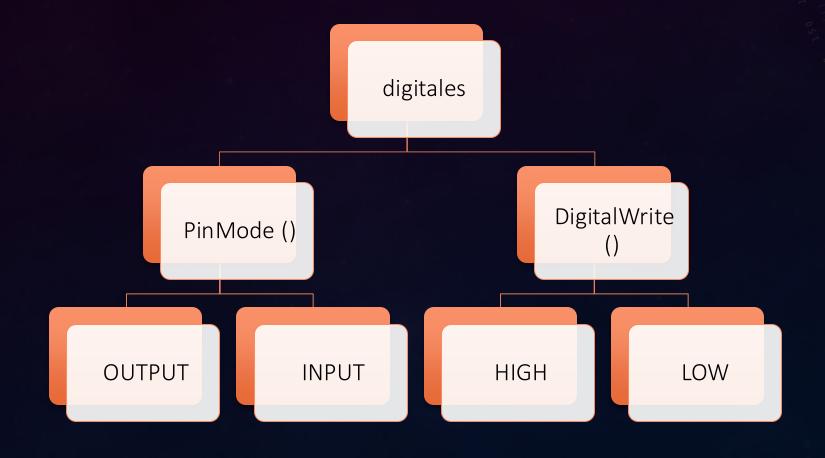



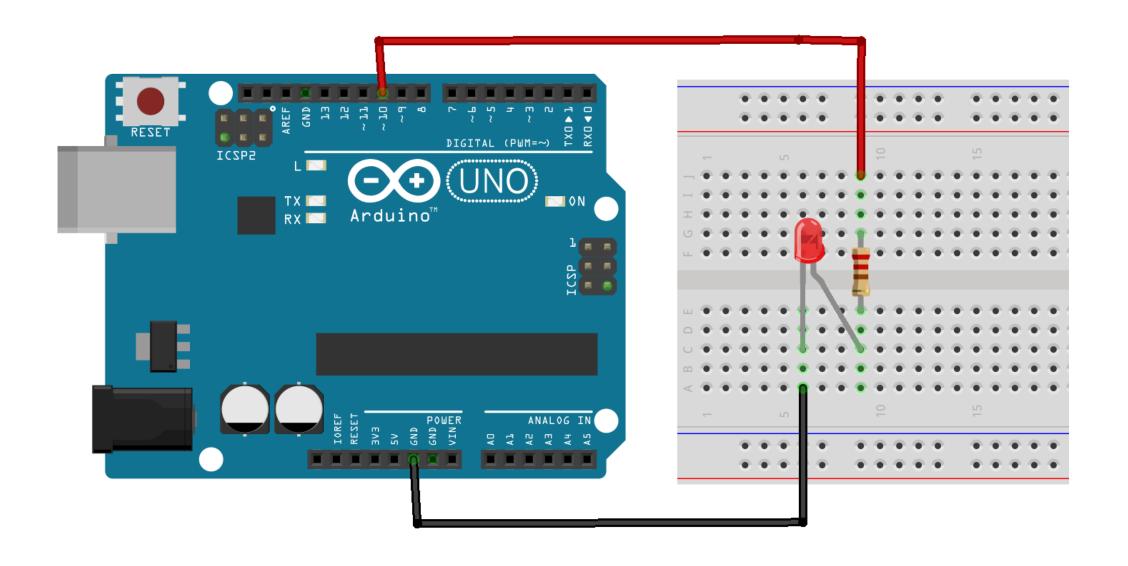

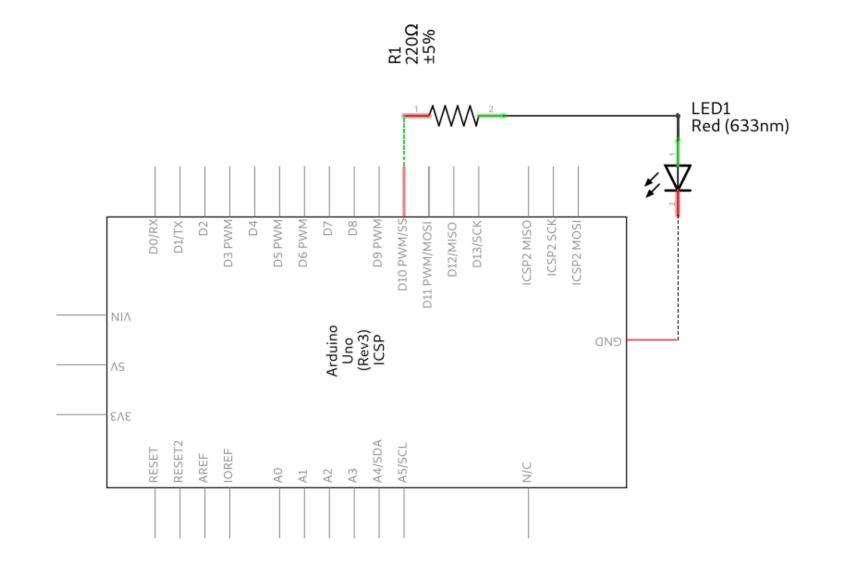

¿POR QUÉ UNA RESISTENCIA DE 330 Ω?

Led consume entre 18 y 22 miliamperes

La alimentación es de 5v

Ley de Ohm = R = V / I

R = 5v / 0.018 a

 $R = 277.77 \Omega$



ARDUINO

TRABAJO FUTURO

IMPLEMENTACIÓN

Motores de DC

Servomotores

Mosfets

Transistores

Capacitores

SENSORES



